

Student Names: Cemal Burak Aygün , Yaşar Alim Türkmen
 Student IDs: 2014400072 , 2014400165
 Group ID: Session1Group7

CMPE 240 Experiment 1 Lab Work

Truth Table

#	x2	x1	x0	y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Sum of Products (SOP)

$$y = x_2'x_1'x_0 + x_2'x_1x_0' + x_2'x_1x_0 + x_2x_1'x_0 + x_2x_1x_0$$

Minimized SOP

$$\begin{aligned}
 y &= x_2'x_1'x_0 + x_2'x_1x_0' + x_2'x_1x_0 + x_2x_1'x_0 + x_2x_1x_0 \\
 &= x_2'x_0(x_1' + x_1) + x_2'x_1x_0' + x_2x_1'x_0 + x_2x_1x_0 \\
 &= x_2'x_0\mathbf{1} + x_2'x_1x_0' + x_2x_1'x_0 + x_2x_1x_0 \\
 &= x_2'x_0 + x_2'x_1x_0' + x_2x_1'x_0 + x_2x_1x_0 \\
 &= x_2'x_0 + x_2'x_1x_0' + x_2x_0(x_1' + x_1) \\
 &= x_2'x_0 + x_2'x_1x_0' + x_2x_0\mathbf{1} \\
 &= x_2'x_0 + x_2'x_1x_0' + x_2x_0 \\
 &= x_2'(x_0 + x_1x_0') + x_2x_0 \\
 &= x_2'(x_0 + x_1)(x_0 + x_0') + x_2x_0 \\
 &= x_2'(x_0 + x_1)\mathbf{1} + x_2x_0 \\
 &= x_2'(x_0 + x_1) + x_2x_0 \\
 &= x_2'x_0 + x_2'x_1 + x_2x_0 \\
 &= x_0(x_2' + x_2) + x_2'x_1 \\
 &= x_0\mathbf{1} + x_2'x_1 \\
 &= x_0 + x_2'x_1
 \end{aligned}$$

[Distributive]
 [Complement]
 [Identity]
 [Distributive]
 [Complement]
 [Identity]
 [Distributive]
 [Distributive]
 [Complement]
 [Identity]
 [Distributive]
 [Distributive]
 [Complement]
 [Identity]

Student Names: Cemal Burak Aygün , Yaşar Alim Türkmen
 Student IDs: 2014400072 , 2014400165
 Group ID: Session1Group7

Product of Sums (POS)

$$y = (x_2 + x_1 + x_0)(x_2' + x_1 + x_0)(x_2' + x_1' + x_0)$$

Minimized POS

$$\begin{aligned} y &= (x_2 + x_1 + x_0)(x_2' + x_1 + x_0)(x_2' + x_1' + x_0) \\ &= (x_2 + x_1 + x_0)((x_2' + x_0) + x_1x_1') \\ &= (x_2 + x_1 + x_0)((x_2' + x_0) + 0) \\ &= (x_2 + x_1 + x_0)(x_2' + x_0) \\ &= (x_2 + x_1)x_2' + x_0 \\ &= (x_2x_2' + x_1x_2') + x_0 \\ &= (0 + x_1x_2') + x_0 \\ &= x_1x_2' + x_0 \\ &= (x_1 + x_0)(x_2' + x_0) \end{aligned}$$

[Distributive]
 [Complement]
 [Identity]
 [Distributive]
 [Distributive]
 [Complement]
 [Identity]
 [Distributive]

Circuit

Circuit of Minimized SOP ($x_0 + x_2'x_1$)

